

Switching Circuits & Logic Design, Fall 2003
Midterm Solution

1. (7%)

(a) 2's complement (4%)

-Y=	0	1	1	1	1	0	1
X-Y:	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	1	1	0	1
	+	0	0	1	0	0	1

-X=	0	1	0	1	1	0	0
Y-X:	1	0	0	0	0	1	1
	0	1	0	1	1	0	0
	1	1	0	1	1	1	1

(b) 1's complement (3%)

-Y=	0	1	1	1	1	0	0
X-Y:	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	1	1	0	0
	1	0	0	1	0	0	0
							1
	0	0	1	0	0	0	1

-X=	0	1	0	1	0	1	1
Y-X:	1	0	0	0	0	1	1
	0	1	0	1	0	1	1
	1	1	0	1	1	1	0


2. (8%)

(a) (2%)

W	X	Y	Z	XY'Z	X'Y'Z	W'XY	WX'Y	WXY	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

(b) $F(W,X,Y,Z) = XY'Z + X'Y'Z + W'XY + WX'Y + WXY = \underline{Y'Z + XY + WY}$
or $\underline{(Y+Z)(W+X+Y')}$ (4%)

(c) (2%)

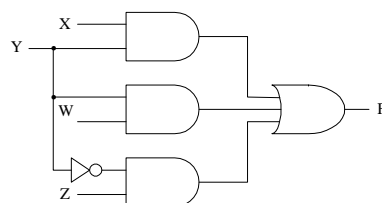

Switching Circuits & Logic Design, Fall 2003
Midterm Solution

3. (10%)

(a) (5%) $LHS = ab + c'd' + a'bcd' + ab'c'd = a(b + c'd') + d'(c' + a'b) = c'(a + d') + b(a + d')$
 $= \underline{(a + d')(b + c')} \neq (a + d')(b' + c') \quad \therefore \underline{LHS \neq RHS}$


(b) (5%) $LHS = (a + b)(b + c)(c + a) = bc + ac + ab$

$RHS = (a' + b')(b' + c')(c' + a') = b'c' + a'c' + a'b'$ $\therefore \underline{LHS \neq RHS}$

4. (15%)


(a) (5%)

$A - B' = A + (B')' = A + B \quad (2\%)$

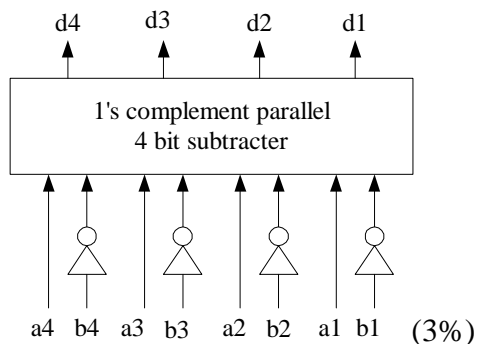

(b) (5%)

$Z = a4'b4'd4 + a4b4d4'$

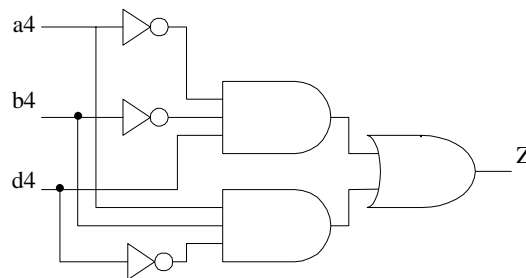

(c) (5%)


$(A - (B'))' = (A + (B')^*)' = (A + (B')^*)^* - 1 = A^* + B' - 1 = \underline{A' + B'} \neq A + B$

5. (10%)

(a) (5%) $\sum m(2, 6, 10, 11, 14) + d(4, 5, 7, 12, 13, 15)$

(b) (5%) $Z = C(A + D')$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	X	X	X	1
11	X	X	X	1
10	0	0	1	1

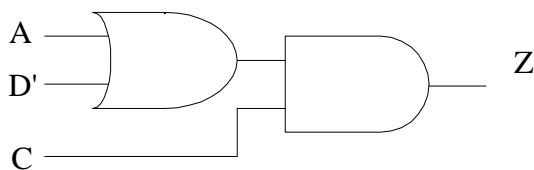

Switching Circuits & Logic Design, Fall 2003

Midterm Solution

6. (13%)

(a) (3%)

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	0
11	1	0	1	1
10	1	0	1	1

(b) (6%)


$$f = a'b'c' + ac + \{ \begin{matrix} a'b' \\ b'c \end{matrix} + \{ \begin{matrix} abd \\ bc'd \end{matrix}$$

(c) (4%)

$$f = (a+b'+c')(a'+b+c)(a'+c+d)$$

7. (12%)

ab \ cd	00	01	11	10
00	X	0	0	1
01	1	1	X	X
11	0	1	X	0
10	0	0	0	0

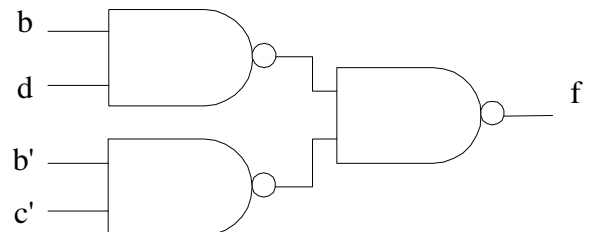

$$f = bd + b'c'$$


8. (10%)

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	1

$$f_1 = a'c + a'bd + ab'd'$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	1

$$f_2 = a'b' + a'bd + ab'd'$$

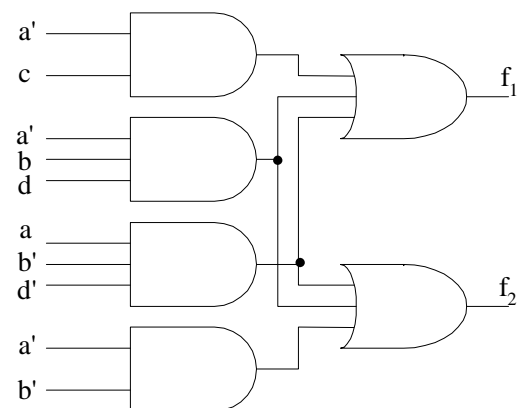

Switching Circuits & Logic Design, Fall 2003
Midterm Solution

9. (10%)


(a) (6%)

(A,B,C,D): (0101)→(0100) and (1111)→(1101)

(b) (4%)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$$F = AC + BC'D + A'C'D' + A'BC' + ABD$$

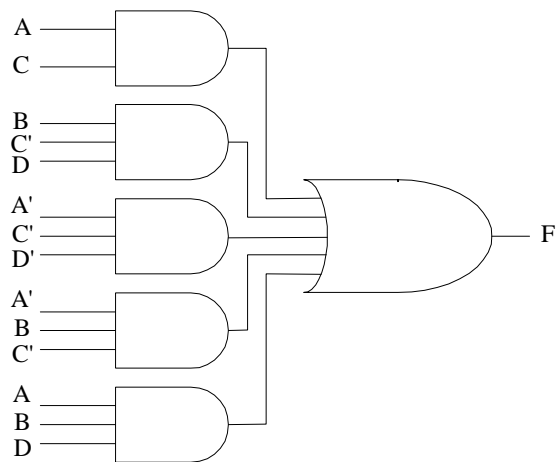

10. (5%)

